



**INSTITUTO
FEDERAL**

Santa Catarina

Câmpus
São José

Relatório

Cenário 2 - Travessia Controlada por Botoeira com Sinalização Noturna, Sinalização Piscante,
Avisos Sonoros

Rhenzo Hideki Silva Kajikawa
Matheus Pires Salazar

17 de Dezembro de 2023

Sumário

1. Introdução	3
1.1. Objetivo	3
1.2. Motivação	3
2. Descrição do Projeto	4
2.1. Cenário 2 - Descrição	4
2.2. Procedimento	5
2.3. Componentes utilizados	6
2.4. Sistema Completo	7
2.4.1. Elementos lógicos do sistema	7
2.4.2. RTL Viewer	10
3. Implementação na placa	13
3.1. Simulações	13
3.2. Pinagem	15
4. Dificuldades	15
5. Conclusão	16

1. Introdução

1.1. Objetivo

Este projeto, feito na matéria de Dispositivos lógicos programáveis , tem como objetivo simular uma situação de transito , onde, como descrito, é feita a travessia de pedestres em diferentes cenários tanto de manhã quanto a noite . Além de tentar otimizar o transito , evitando fechamentos de semáforos da via principal de forma desnecessária.

1.2. Motivação

Em aula foram ensinados novos conceitos de VHDL, e agora como foi aplicado desde o mais básico até conceitos mais complexos. Dessa forma esse projeto visa certificar que foram aprendidos todos esses conhecimentos.

2. Descrição do Projeto

2.1. Cenário 2 - Descrição

Visa garantir uma travessia de pedestres diurna e noturna segura e consciente. Ao acionar a botoeira, será ativada uma iluminação branca sobre a faixa de passagem zebraada e nas áreas de espera dos pedestres, assegurando melhor visibilidade e segurança para o pedestre a noite. Simultaneamente, o semáforo emitirá sinais visuais e sonoros, indicando ao pedestre que o botão foi acionado com sucesso e alertando motoristas sobre a intenção de travessia. Durante a fase de liberação para veículos, o semáforo do pedestre permanecerá vermelho, economizando energia até que o botão seja acionado. Após a solicitação, os grupos focais do pedestre exibirão luz verde em ambos os lados da via, enquanto o semáforo dos carros exibirá sinal vermelho, garantindo a máxima segurança para os pedestres e reforçando a prioridade de travessia.

Para orientar pedestres de maneira eficaz, o semáforo do pedestre apresentará um contador regressivo, indicando o tempo restante para a travessia. O tempo total de travessia será ajustável, permitindo personalização conforme as necessidades locais. Nos últimos 30% do tempo, o sinal verde do semáforo do pedestre piscará, visualmente alertando que o tempo para a travessia está se encerrando. É importante ressaltar que a iluminação estará ativa apenas durante o tempo em que a botoeira foi acionada até 5 segundos após o término do tempo de travessia. Este ajuste visa otimizar o consumo de energia e garantir que a iluminação cumpra sua função apenas quando necessária.

2.2. Procedimento

Fora de aula foram decididas como seria a divisão do projeto. Foi decidido que era necessário ilustrar como seria feito a maquina de estados antes mesmo de começar o código em vhdl.

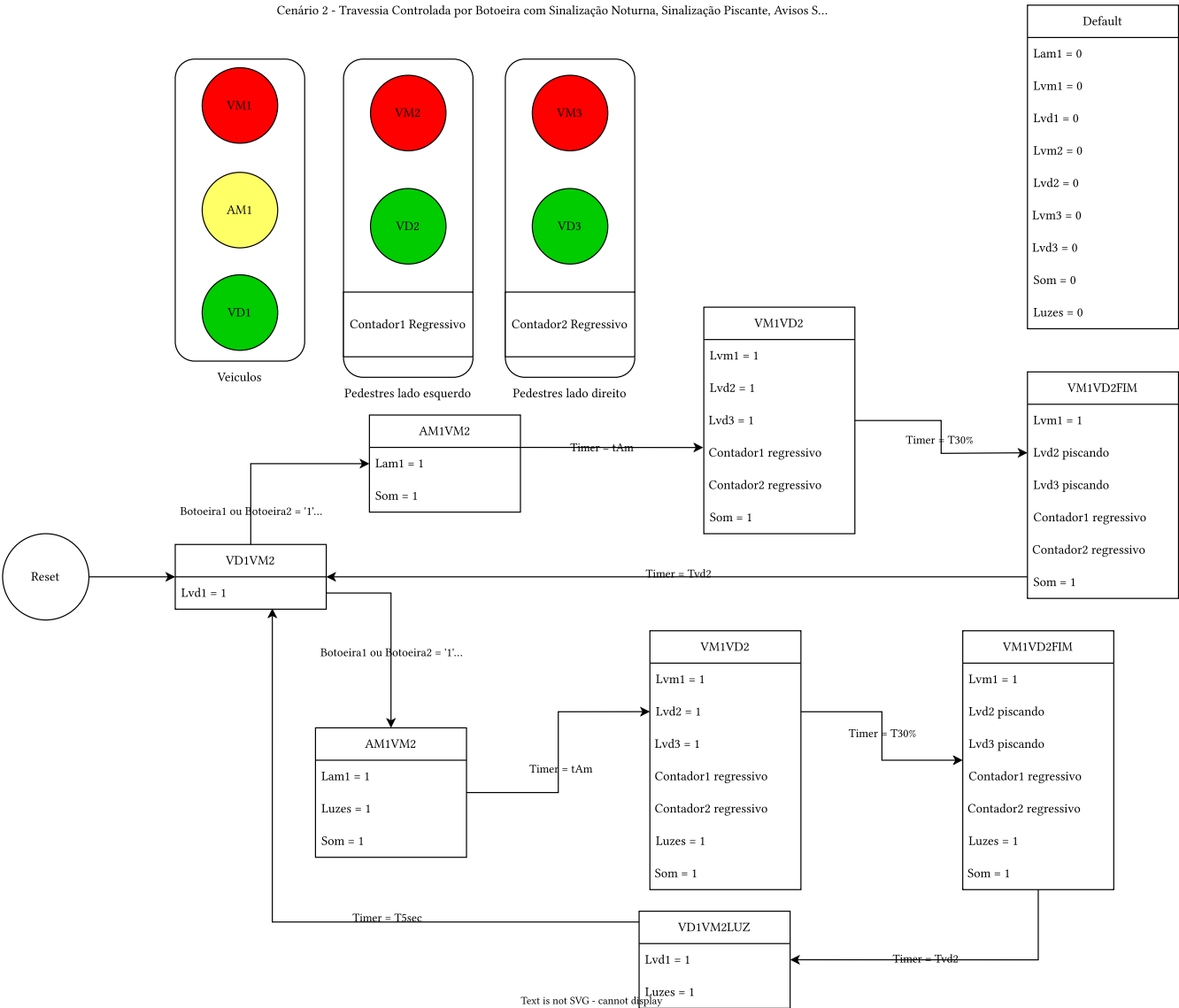


Figura 1: Elaboração das máquinas de estado
Fonte: Elaborada pelo autor

Nesse levantamento baseado nos semáforos visto em aula foi possível visualizar quais seriam as diferenças e semelhanças , além de ter ideia das entradas e saídas da máquina de estado do cenário 2.

Após pensar em como seria levantado a máquina de estado , fizemos uma varredura em quais componentes iriam ser necessários para a simular o cenário escolhido , e também atender as requisições feitas pelo professor.

Os componentes que foram escolhidos para compor o resto do projeto foram , um conversor bin2bcd , 2 conversores bcd2ssd e um divisor de clock.

A visualização do projeto ficou dessa forma:

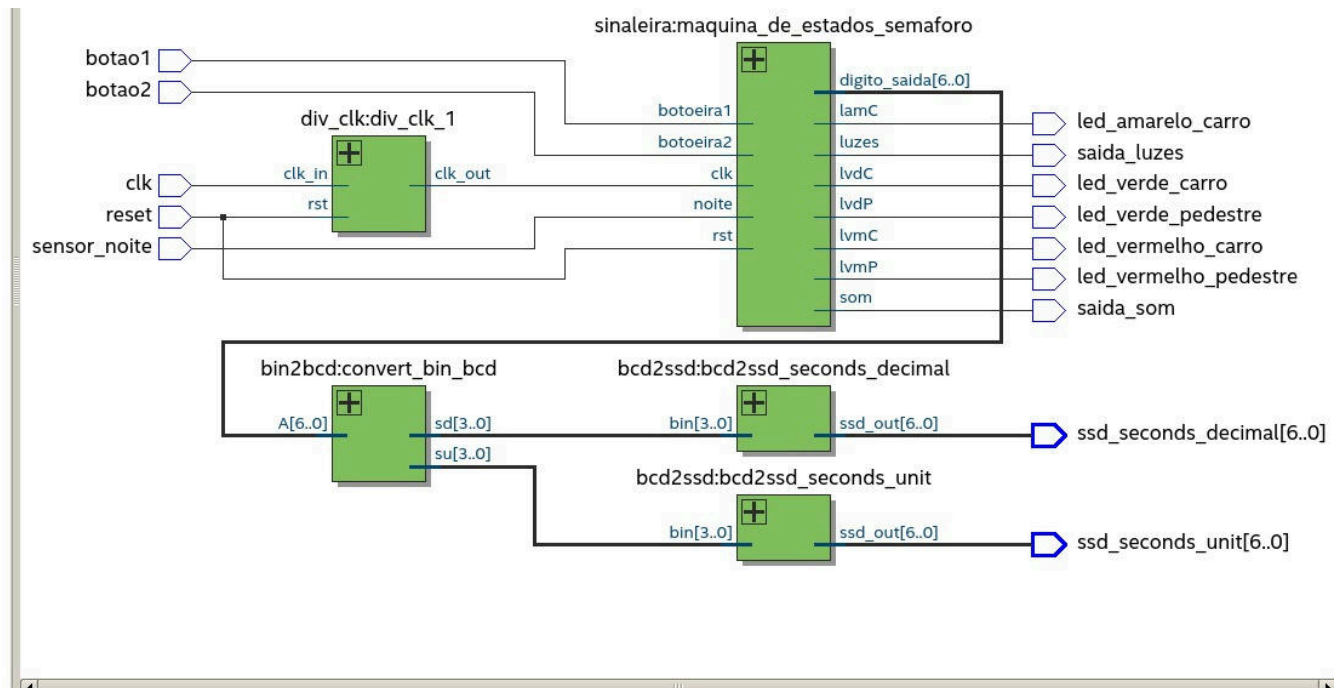


Figura 2: Elaboração das máquinas de estado
Fonte: Elaborada pelo autor

2.3. Componentes utilizados

O componentes utilizados para o projeto podem ser visualizados na Figura 2.

No total foram utilizados 2 displays de sete segmentos , 2 conversor de BCD para ssd , 1 conversor de Binário para BCD , 1 maquina de estados , 1 divisor de clock e 1 clock de 50 MHz , 2 botões para pedestres , 2 LEDs para simbolizar som e luz , 3 LEDs para semáforo de carros e mais 2 LEDs para semáforo de pedestres.

Um divisor de clock com 2 entradas , reset e clock in , e uma saída clock out . Esse divisor tem como objetivo diminuir os pulsos de enable dos segundos , podendo ajustar toda contagem do sistema para diferentes clocks . Apenas trocando o valor genérico do componente “div”. Esse divisor de clock foi utilizado anteriormente no projeto do relógio que foi feito em sala , dessa maneira para otimizar o tempo foi decidido reutiliza-lo.

Para a maquina de estado foram criada com 5 entradas , a divisão delas sendo , 1 entrada padrão de reset, 1 entrada para o clock onde é conectada com o divisor de clock. 2 entradas que são das botoeiras para os pedestres que quando apertarem faz o estado mudar para abrir o semáforo dos pedestres e por ultimo uma entrada do sensor de noite.

Existem 8 saídas para a maquina de estado , 3 LEDs que servem para o semáforo dos carros , 2 LEDs para o semáforo dos pedestres junto a 1 saída de contagem , uma saída de som e outra para luzes .

A saída de contagem tem como objetivo passar por um conversor binário para bcd , desse saem 2 pontos , 1 deles é para o decimal e outro a unidade que passa para um conversor bcd2ssd , esses são mostrados em 2 display de 7 segmentos que é habilitado quando o pedestre deve passar.

2.4. Sistema Completo

Após ter todos os componentes do projeto foi feita a junção deles.

2.4.1. Elementos lógicos do sistema

O numero de elementos lógicos por componente:

Flow Status	Successful - Fri Dec 15 14:31:58 2023
Quartus Prime Version	20.1.1 Build 720 11/11/2020 SJ Standard Edition
Revision Name	Cenario2
Top-level Entity Name	div_clk
Family	Cyclone IV E
Device	EP4CE115F29C7
Timing Models	Final
Total logic elements	11
Total registers	7
Total pins	3
Total virtual pins	0
Total memory bits	0
Embedded Multiplier 9-bit elements	0
Total PLLs	0

Figura 3: Elementos lógicos do divisor de clock

Fonte: Elaborada pelo autor

Pode ser observado o uso de 11 elementos lógicos no divisor de clock

Flow Status	Successful - Fri Dec 15 14:39:38 2023
Quartus Prime Version	20.1.1 Build 720 11/11/2020 SJ Standard Edition
Revision Name	Cenario2
Top-level Entity Name	bin2bcd
Family	Cyclone IV E
Device	EP4CE115F29C7
Timing Models	Final
Total logic elements	98
Total registers	0
Total pins	15
Total virtual pins	0
Total memory bits	0
Embedded Multiplier 9-bit elements	0
Total PLLs	0

Figura 4: Elementos lógicos do bin2bcd

Fonte: Elaborada pelo autor

No conversor bin2bcd foram utilizadas 98 unidades lógicas , esse valor alto pro conversor deve-se ao conversor binário para bcd que tem um custo alto para ser implementado de forma isolada.

Flow Status	Successful - Fri Dec 15 14:33:26 2023
Quartus Prime Version	20.1.1 Build 720 11/11/2020 SJ Standard Edition
Revision Name	Cenario2
Top-level Entity Name	bcd2ssd
Family	Cyclone IV E
Device	EP4CE115F29C7
Timing Models	Final
Total logic elements	7
Total registers	0
Total pins	11
Total virtual pins	0
Total memory bits	0
Embedded Multiplier 9-bit elements	0
Total PLLs	0

Figura 5: Elementos lógicos do bcd2ssd

Fonte: Elaborada pelo autor

Para o conversor bcd para ssd foram utilizados 11 elementos , porém cada elemento trabalha de forma separada . Assim a estimativa para o total de elementos lógicos presente no projeto seria de 22 elementos lógicos para todo o grupo de conversores.

Flow Summary	
<<Filter>>	
Flow Status	Successful - Sat Dec 16 23:47:06 2023
Quartus Prime Version	20.1.1 Build 720 11/11/2020 SJ Standard Edition
Revision Name	Cenario2
Top-level Entity Name	sinaleira
Family	Cyclone IV E
Device	EP4CE115F29C7
Timing Models	Final
Total logic elements	66 / 114,480 (< 1 %)
Total registers	27
Total pins	19 / 529 (4 %)
Total virtual pins	0
Total memory bits	0 / 3,981,312 (0 %)
Embedded Multiplier 9-bit elements	0 / 532 (0 %)
Total PLLs	0 / 4 (0 %)

Figura 6: Elementos lógicos da maquina de estado

Fonte: Elaborada pelo autor

A maquina de estado , descrito com o nome ‘sinaleira’ , sendo o componente mais complexo , ainda sim teve ao todo 66 elementos lógicos utilizados , um numero ainda sim menor que o próprio conversor bin2bcd utilizado.

Flow Summary	
<<Filter>>	
Flow Status	Successful - Sat Dec 16 23:45:25 2023
Quartus Prime Version	20.1.1 Build 720 11/11/2020 SJ Standard Edition
Revision Name	Cenario2
Top-level Entity Name	cenario2
Family	Cyclone IV E
Device	EP4CE115F29C7
Timing Models	Final
Total logic elements	159 / 114,480 (< 1 %)
Total registers	27
Total pins	26 / 529 (5 %)
Total virtual pins	0
Total memory bits	0 / 3,981,312 (0 %)
Embedded Multiplier 9-bit elements	0 / 532 (0 %)
Total PLLs	0 / 4 (0 %)

Figura 7: Elementos lógicos do cenário

Fonte: Elaborada pelo autor

Por fim temos o número de elementos lógicos do cenário completo. Ao todo foram utilizados menos elementos lógicos do que a soma deles de forma separada , isso porque o Quartus tem diferentes maneiras de otimizar os códigos que são dados a ele.

2.4.2. RTL Viewer

Aqui estão os RTLS viewers para cada componente:

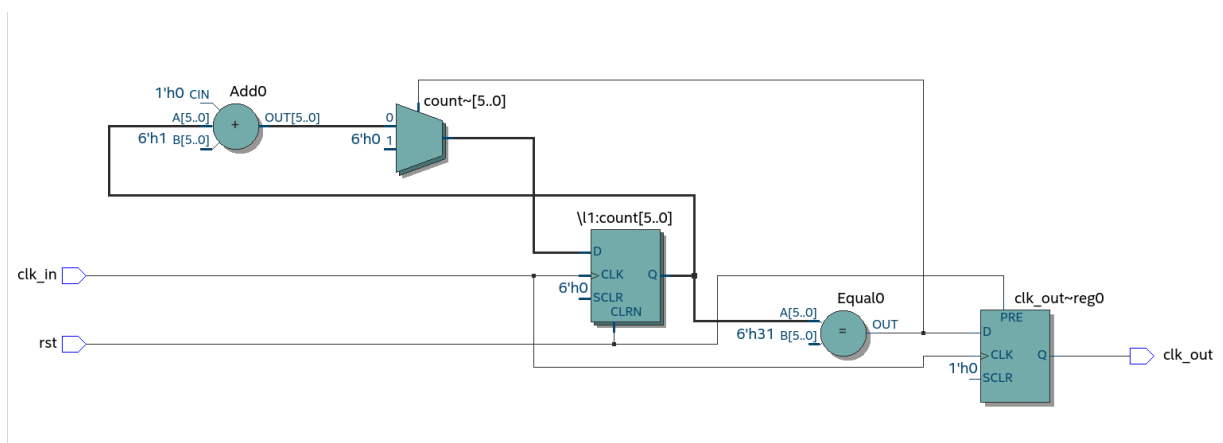


Figura 8: RTL viewer do divisor de clock

Fonte: Elaborada pelo autor

Um divisor de clock simples baseado em um contador.

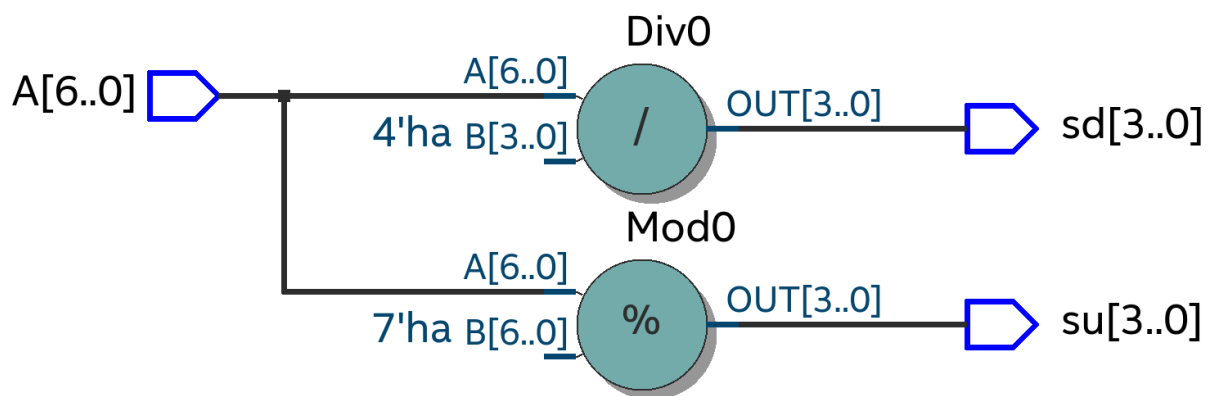


Figura 9: RTL viewer do bin2bcd

Fonte: Elaborada pelo autor

O uso de divisão e da operação Mod , duas operações custosas para o hardware.

 


Figura 10: RTL viewer do bcd2ssd

Fonte: Elaborada pelo autor

A conversão de bcd para ssd , que são vários Mux

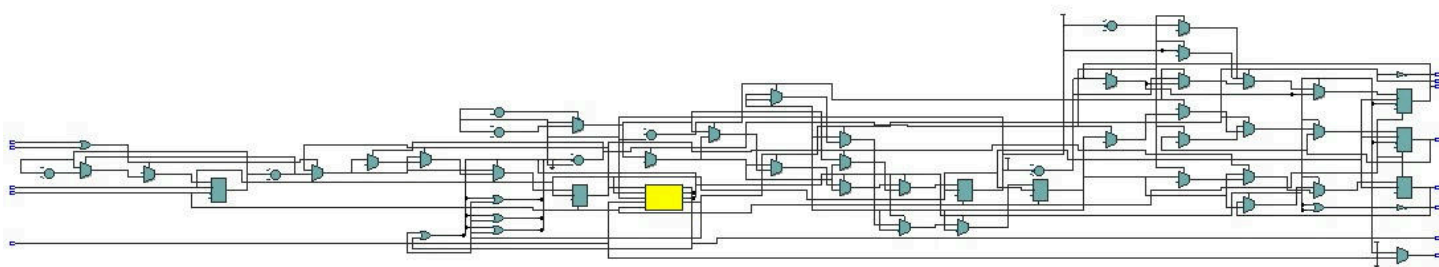


Figura 11: RTL viewer da sinaleira

Fonte: Elaborada pelo autor

A maquina de estado , que ficou com um nível de complexidade em questão de número de elementos aparecendo, e por fim não foi possível tirar print de como ficou os estados dentro da componente amarela isso pois o quartus quando aberta a componente da máquina de estados não mostrava os diferentes estados e suas conexões.

3. Implementação na placa

A implementação na placa foi feita em aula com o kit DE2-115 da TERASIC.

3.1. Simulações

 


Figura 12: Simulação Dia

Fonte: Elaborada pelo autor

 


Figura 13: Simulação Noite

Fonte: Elaborada pelo autor

Estas são as 2 simulações feitas , visando testar as diferentes possibilidades e erros que podem acontecer em um caso mais proximo da realidade.

Temos 2 imagens , uma representando uma simulação voltada para o dia , onde não se deve ter a saída de luzes , já a outra imagem é feita a simulação representando a noite , dessa forma é possível ver alterações em algumas saídas , como o ativamento de uma luz noturna para o pedestre.

Nessas imagens também é possível observar um caso tratado em aula , caso o botão da botoeira emperre , o fluxo dos carros deve ser mantido até a botoeira ser concertado , por isso foi deixada a botoeira de forma continua para averiguar se foi possível alcançar o que foi desejado.

3.2. Pinagem

in	botao1	Input	PIN_N21	6	B6_N2	2.5 V (default)	8mA (default)			
in	botao2	Input	PIN_R24	5	B5_N0	2.5 V (default)	8mA (default)			
in	clk	Input	PIN_Y2	2	B2_N0	2.5 V (default)	8mA (default)			
out	led_amarelo_carro	Output	PIN_G16	7	B7_N2	2.5 V (default)	8mA (default)	2 (default)		
out	led_verde_carro	Output	PIN_G15	7	B7_N2	2.5 V (default)	8mA (default)	2 (default)		
out	led_verde_pedestre	Output	PIN_J16	7	B7_N2	2.5 V (default)	8mA (default)	2 (default)		
out	led_vermelho_carro	Output	PIN_H15	7	B7_N2	2.5 V (default)	8mA (default)	2 (default)		
out	led_verm...pedestre	Output	PIN_H17	7	B7_N2	2.5 V (default)	8mA (default)	2 (default)		
in	reset	Input	PIN_M23	6	B6_N2	2.5 V (default)	8mA (default)			
out	saida_luzes	Output	PIN_G17	7	B7_N1	2.5 V (default)	8mA (default)	2 (default)		
out	saida_som	Output	PIN_J15	7	B7_N2	2.5 V (default)	8mA (default)	2 (default)		
in	sensor_noite	Input	PIN_AB28	5	B5_N1	2.5 V (default)	8mA (default)			
out	ssd_seco...cimal[6]	Output	PIN_AA14	3	B3_N0	2.5 V (default)	8mA (default)	2 (default)		
out	ssd_seco...cimal[5]	Output	PIN_AG18	4	B4_N2	2.5 V (default)	8mA (default)	2 (default)		
out	ssd_seco...cimal[4]	Output	PIN_AF17	4	B4_N2	2.5 V (default)	8mA (default)	2 (default)		
out	ssd_seco...cimal[3]	Output	PIN_AH17	4	B4_N2	2.5 V (default)	8mA (default)	2 (default)		
out	ssd_seco...cimal[2]	Output	PIN_AG17	4	B4_N2	2.5 V (default)	8mA (default)	2 (default)		
out	ssd_seco...cimal[1]	Output	PIN_AE17	4	B4_N2	2.5 V (default)	8mA (default)	2 (default)		
out	ssd_seco...cimal[0]	Output	PIN_AD17	4	B4_N2	2.5 V (default)	8mA (default)	2 (default)		
out	ssd_seco..._unit[6]	Output	PIN_AC17	4	B4_N2	2.5 V (default)	8mA (default)	2 (default)		
out	ssd_seco..._unit[5]	Output	PIN_AA15	4	B4_N2	2.5 V (default)	8mA (default)	2 (default)		
out	ssd_seco..._unit[4]	Output	PIN_AB15	4	B4_N2	2.5 V (default)	8mA (default)	2 (default)		
out	ssd_seco..._unit[3]	Output	PIN_AB17	4	B4_N1	2.5 V (default)	8mA (default)	2 (default)		
out	ssd_seco..._unit[2]	Output	PIN_AA16	4	B4_N2	2.5 V (default)	8mA (default)	2 (default)		
out	ssd_seco..._unit[1]	Output	PIN_AB16	4	B4_N2	2.5 V (default)	8mA (default)	2 (default)		
out	ssd_seco..._unit[0]	Output	PIN_AA17	4	B4_N1	2.5 V (default)	8mA (default)	2 (default)		

Figura 14: pinagem

Fonte: Elaborada pelo autor

Pinagem posteriormente em aula foi trocada para facilitar o uso , trocando os botões pelas chaves . Apenas alterando o botao1 para SW[17] (PIN_Y23) , botao 2 para SW[16] (PIN_Y24) e reset para SW[15] (PIN_AA22). A razão dessa troca dos botões pelos switches é que testando de diferentes formas , não foi possível inverter a entrada dos botões que começam em 1.g

4. Dificuldades

Nesse projeto houveram alguns contra-tempos . Alguns desses como a implementação de uma maquina de estado , pensar na botoeira travada e a criação diferentes situações na simulação. Estes foram alguns dos maiores desafios encontrados durante este projeto.

As maquinas de estados se mostraram desafiadoras , pois além de um conteúdo novo , foi-se colocado de forma aos alunos desenvolverem suas próprias máquinas sem o auxilio do professor. Assim necessitando de um maior planejamento e visualização de como deveriam ser feitas os diferentes estados.

A implementação na botoeira foi feita de maneira simples , porém não se tinha pensado em diferentes situações cotidianas como o travamento de uma botoeira, para implementa-lo foi decidido utilizar um contador que contaria o intervalo de tempo que a botoeira ficaria ativa , após um determinado tempo , as botoeiras seriam desabilitadas até que houve-se alguma intervenção que tirasse os inputs das botoeiras.

A criação de diferentes cenários para testagem do cenário se mostrou extremamente complicado uma vez que envolvia diferentes métodos para diferentes falhas. Além disso ao primeiro contato sempre é pensado em cenários mais ideais , deixando complexo a visão de como implementar cenário que podem comprometer o fluxo desejado.

5. Conclusão

Com esse projeto foi possível colocar em prática todo o conhecimento aprendido nesse semestre. Desde da composição de entidades menores , até maquinas de estados que exigem um maior planejamento .

Com este projeto também é possível visualizar o potencial de utilizar o vhdl para compor um cenário em uma linguagem lógica que pode representar entradas , saídas e diferentes estados.

Por tanto , com a finalização deste projeto foi possível visualizar e aplicar as maquinas de estado em um código , além de uni-lo com o uso de componentes . Tudo isso em um cenário plausível que faz parte do cotidiano.